

$$\begin{aligned}
R1 &:= 57 & R2 &:= 14 & R3 &:= 48 & R4 &:= 0 & R5 &:= 65 & R6 &:= 0 & R7 &:= 0 & R8 &:= 0 \\
Xl1 &:= 0 & Xl2 &:= 0 & Xl3 &:= 0 & Xl4 &:= 31 & Xl5 &:= 0 & Xl6 &:= 29 & Xl7 &:= 28 & Xl8 &:= 36 \\
Xc1 &:= 83 & Xc2 &:= 0 & Xc3 &:= 23 & Xc4 &:= 0 & Xc5 &:= 0 & Xc6 &:= 91 & Xc7 &:= 0 & Xc8 &:= 19 \\
E6M &:= 67 & E6a &:= 214
\end{aligned}$$

$$Z1 := R1 + 1j \cdot (-Xc1) = 57 - 83j$$

$$Z2 := R2 = 14$$

$$Z34 := R3 + 1j \cdot (Xl4 - Xc3) = 48 + 8j$$

$$Z56 := R5 + 1j \cdot (Xl6 - Xc6) = 65 - 62j$$

$$Z7 := 1j \cdot (Xl7) = 28j$$

$$Z8 := 1j \cdot (Xl8 - Xc8) = 17j$$

$$E := E6M \cdot e^{1j \cdot E6a^\circ} = -55.546 - 37.466j$$

Найдем контурные токи:

$$\begin{aligned}
J1 &:= 0 & J2 &:= 0 & J3 &:= 0 \\
J1 \cdot (Z1 + Z56 + Z7) - J2 \cdot Z7 - J3 \cdot Z1 &= -E \\
J2 \cdot (Z2 + Z34 + Z7) - J1 \cdot Z7 - J3 \cdot Z2 &= 0 \\
J3 \cdot (Z1 + Z2 + Z8) - J1 \cdot Z1 - J2 \cdot Z2 &= 0 \\
\begin{bmatrix} J1 \\ J2 \\ J3 \end{bmatrix} &:= \mathbf{Find}(J1, J2, J3) = \begin{bmatrix} 0.433 + 0.615j \\ 0.025 + 0.308j \\ 0.551 + 0.56j \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Комплексные токи:

$$I1 := J3 - J1 = 0.118 - 0.055j \quad I1 = 0.13 \angle -24.969^\circ$$

$$I2 := J3 - J2 = 0.526 + 0.253j \quad I2 = 0.584 \angle 25.667^\circ$$

$$I34 := -J2 = -0.025 - 0.308j \quad I34 = 0.309 \angle -94.687^\circ$$

$$I56 := -J1 = -0.433 - 0.615j \quad I56 = 0.753 \angle -125.159^\circ$$

$$I7 := J2 - J1 = -0.408 - 0.308j \quad I7 = 0.511 \angle -142.992^\circ$$

$$I_8 := J_3 = 0.551 + 0.56j$$

$$I_8 = 0.786 \angle 45.473^\circ$$

Мгновенные значения токов:

$$i_1 = \sqrt{2} \cdot 0.13 \sin(\omega t - 24.969^\circ)$$

$$i_2 = \sqrt{2} \cdot 0.584 \sin(\omega t + 25.667^\circ)$$

$$i_{34} = \sqrt{2} \cdot 0.309 \sin(\omega t - 94.687^\circ)$$

$$i_{56} = \sqrt{2} \cdot 0.753 \sin(\omega t - 125.159^\circ)$$

$$i_7 = \sqrt{2} \cdot 0.511 \sin(\omega t - 142.992^\circ)$$

$$i_8 = \sqrt{2} \cdot 0.786 \sin(\omega t + 45.473^\circ)$$

Комплексная мощность:

$$S_{cm} := E \cdot \overline{I_{56}} = 47.129 - 17.941j$$

$$P_{акт} := |I_1|^2 \cdot \operatorname{Re}(Z_1) + |I_2|^2 \cdot \operatorname{Re}(Z_2) + |I_{34}|^2 \cdot \operatorname{Re}(Z_{34}) + |I_{56}|^2 \cdot \operatorname{Re}(Z_{56}) = 47.129$$

$$P_{акт} := P_{акт} + |I_7|^2 \cdot \operatorname{Re}(Z_7) + |I_8|^2 \cdot \operatorname{Re}(Z_8) = 47.129$$

$$Q_{реак} := |I_1|^2 \cdot \operatorname{Im}(Z_1) + |I_2|^2 \cdot \operatorname{Im}(Z_2) + |I_{34}|^2 \cdot \operatorname{Im}(Z_{34}) + |I_{56}|^2 \cdot \operatorname{Im}(Z_{56}) = -35.764$$

$$Q_{реак} := Q_{реак} + |I_7|^2 \cdot \operatorname{Im}(Z_7) + |I_8|^2 \cdot \operatorname{Im}(Z_8) = -17.941$$

$$Z_{28} := \frac{Z_2 \cdot Z_8}{Z_1 + Z_2 + Z_8} = -1.672 + 1.798j$$

$$Z_{12} := \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_8} = 14.191 - 3.175j$$

$$Z_{18} := \frac{Z_1 \cdot Z_8}{Z_1 + Z_2 + Z_8} = 3.855 + 17.232j$$

$$Z_{гел} := \frac{(Z_{34} + Z_{28}) \cdot (Z_7 + Z_{12})}{Z_{34} + Z_{28} + Z_7 + Z_{12}} + Z_{18} = 18.193 + 30.33j \quad U_{x.x} := E$$

$$I_{56} := \frac{U_{x.x}}{Z_{гел} + Z_{56}} = -0.433 - 0.615j$$

Потенциалы:

$$\varphi_5 := 0$$

$$\varphi_1 := I_1 \cdot Z_1 = 2.163 - 12.911j$$

$$\varphi_6 := \varphi_1 + I_2 \cdot Z_2 = 9.528 - 9.372j$$

$$\varphi_4 := \varphi_6 + I_{34} \cdot Z_{34} = 10.778 - 24.341j$$

$$\varphi_5 := \varphi_4 + I_{56} \cdot Z_{56} - E = 0$$